
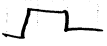


6.2.1

 $K_1 : U_0$ 

3.-5. Weg

 $K_2 : I_{L1}$  $K_3 : U_L$ 0.000 :  $K_1$ .0001 :  $K_1 + K_3$ .0002 :  $K_3 + K_2$ 

Bemerkung : Verstärker box war AC, daher   
nicht 

3-5 eliminieren : 7 : 28 %

3 &amp; 5 : 0 %

9 : 50 %

11 : 36 %

13 : 5 %

15 : 20 %

Sinn bewertet = Carrier

Unterschied von grob zu fein ist  $f_{\text{carrier}}$